

問題) 回路図を見て、実体図に必要な部品を書き込もう。

### 実習の注意

- 電源の+と-を直接つなげるような、**短絡回路** ができないようにします。  
(ショート回路ともいう)

電源は全ての回路ができてからつなげるようにします。

- LEDと抵抗は**直列**につなぎ、間に他の線をつながないようにします。

(LEDに直接電源電圧がかかると、LEDが破壊されることがあります)

### ① 1個のLEDを点滅する回路

