
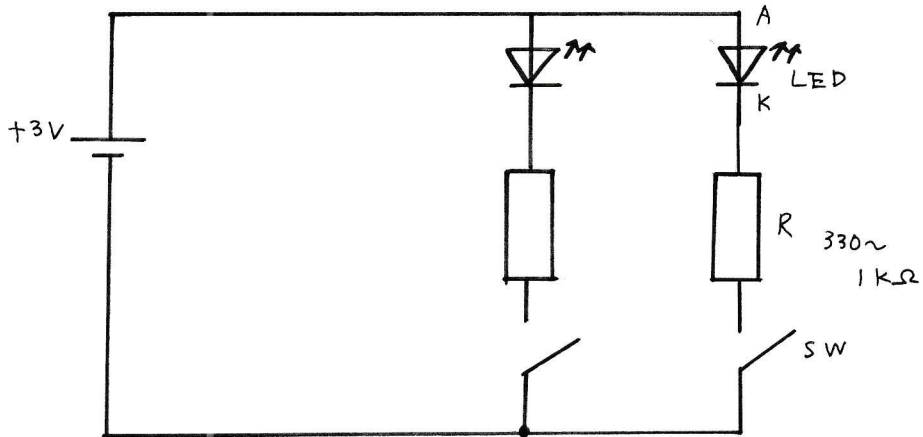


② 2個のLEDをそれぞれ点滅する回路

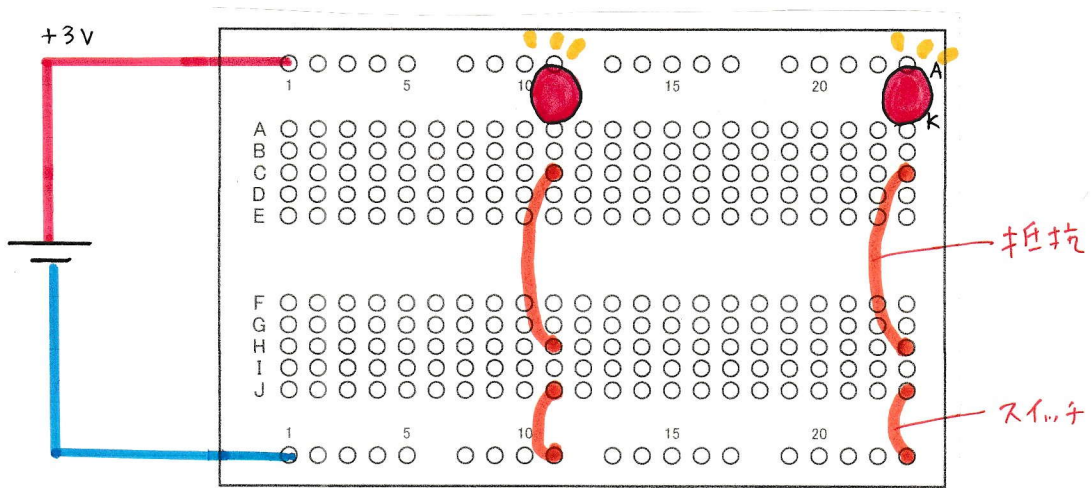

(回路図)



(実体図)