
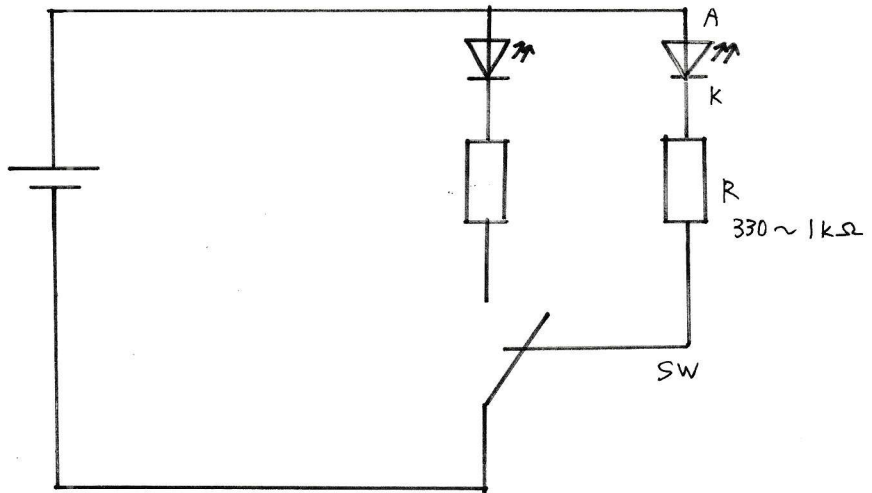


③ 2個のLEDのどちらかを点灯する回路

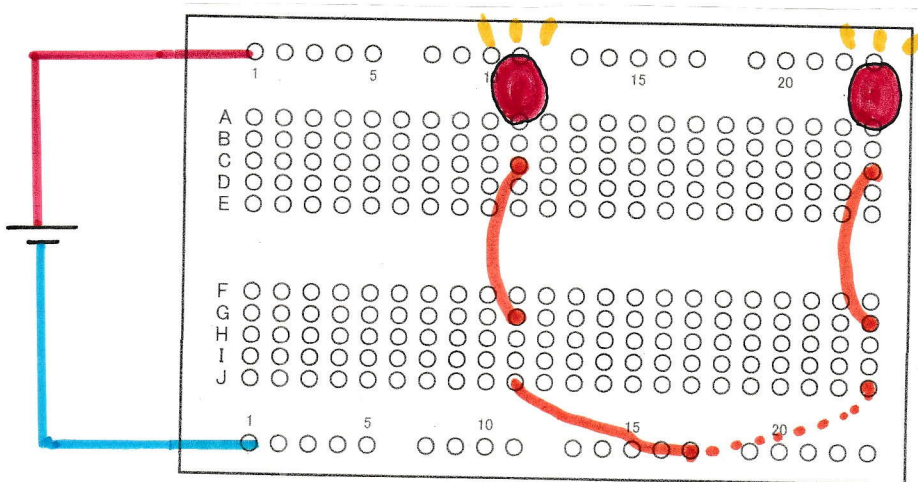

(回路図)



(実体図)